

**WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA  
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI**

<b>Laboratorium układów programowalnych</b>	
<b>Projekt w języku VHDL</b>	
Temat projektu: <b>Uniwersalny przelicznik walut</b>	
Grupa: <b>E6T1N2</b>	Data wykonania ćwiczenia: <b>14.10.2006</b>
Wykonał: <b>Jacek SANIEWSKI</b>	Ocena:
	Prowadzący: <b>dr inż. Z. JACHNA</b>

## 1. WPROWADZENIE

Projekt uniwersalnego przelicznika walut stanowi układ, który umożliwia przeliczanie różnych miar na odpowiadające im wartości zapisane w innym systemie miar w stosunku do systemu pierwotnego. Projekt został wykonany w środowisku programowalnych układów logicznych[1] *Quartus II v5.1* firmy *Altera* z wykorzystaniem języka opisu sprzętu VHDL[2, 3] oraz docelowo zaimplementowany na płycie uruchomieniowej[4] *Trex C1* firmy *Terasic* w układzie[5] *FPGA Cyclone EP1C6Q240C8*.

## 2. PRZELICZNIK WALUT – OPIS PROJEKTU.

### 2.1. Założenia projektowe

Przy realizacji w/w projektu przyjęto następujące założenia projektowe:

1. Komunikacja urządzenia z użytkownikiem będzie odbywać się za pomocą klawiatury PC z interfejsem *PS/2* oraz czteropozycyjnego, 7-segmentowego wyświetlacz LED znajdującego się na płycie uruchomieniowej.
2. Przyjęto, że klawisze funkcyjne *F1-F12* będą miały przypisane odpowiadające im wybrane jednostki miar (np. *dolar*, *euro*, itp.) wraz ze współczynnikami przeliczania w stosunku do innych systemów metrycznych - walut (np. *złotówka*, *jen*).
3. Maksymalna wprowadzona wartość (niezależnie od wybranej miary) będzie równa 100 – ze względu na ograniczenie ilości wyświetlanych cyfr (4).
4. Wynik przedstawiany będzie w postaci czterocyfrowej liczby na wyświetlaczu LED.


### 2.2. Struktura blokowa urządzenia

Ogólną strukturę blokową urządzenia przedstawiono na **rysunku 2.1**. Zasadniczo składa się ona z dwóch części:

§ Klawiatury PC *PS/2* – służy do komunikacji z użytkownikiem.

§ Zestawu uruchomieniowego *Trex C1*.

Za pomocą klawiatury dokonywany jest wybór miar oraz wprowadzanie odpowiadających im wartości liczbowych. Zestaw uruchomieniowy zawiera układ programowalny z zaimplementowaną strukturą logiczną odpowiadającą za komunikację z klawiaturą, dokonywanie obliczeń, wyświetlanie aktualnego stanu, w jakim znajduje się urządzenie oraz wyświetlanie wyniku obliczeń.

 


Rys. 2.1. Schemat blokowy.

### 2.3. Realizacja projektu w środowisku *Quartus*

Na rysunku 2.2 przedstawiono blokową strukturę logiczną realizowanego projektu. Składa się ona z trzech zasadniczych części:


- § Bloku *keyboard\_rec* – odpowiedzialnego za komunikację z klawiaturą PS/2,
- § Bloku *przelicznik* – odpowiedzialnego za interpretację kodu klawisza wysłanego z klawiatury PS/2, dokonywanie obliczeń oraz ustalanie stanów segmentów wyświetlacza LED.
- § Bloku *mux\_7seg* – bloku multiplexera sterującego pracą 4-pozycyjnego wyświetlacza LED.

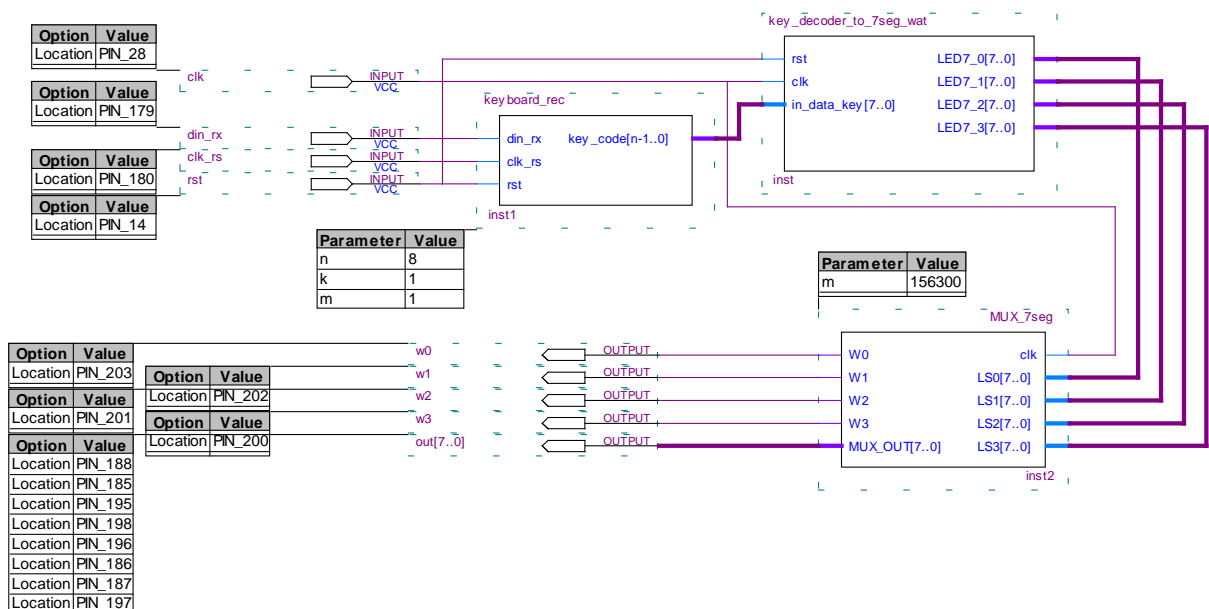

Rys. 2.2. Blokowa struktura logiczna przelicznika walut.

### 2.3.1. Blok *keyboard\_rec*


Blok ten odpowiedzialny jest za odbieranie danych z klawiatury PS/2. Komunikacja klawiatury z zestawem uruchomieniowym odbywa się za pośrednictwem synchronicznej transmisji szeregowej analogicznie jak w przypadku transmisji w standardzie RS232C, gdzie transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem dwóch linii, z których pierwsza stanowi linię danych, a druga jest linią sygnału zegarowego. Typowa ramka danych[6] ma postać przedstawioną na **rysunku 2.3**. Składa się ona z 11 bitów, z których pierwszy jest bitem startu (wartość 0), kolejne 8 bitów jest kodem klawisza, następnym jest tzw. bit parzystości – równy 1 w przypadku nieparzystej liczby jedynek, a ostatnim bitem jest bit stopu – zawsze równy 1. Typowa wartość częstotliwości sygnału zegarowego mieści się w zakresie 10-16,7[kHz].

 

**Rys. 2.3.** Struktura ramki danych w transmisji z wykorzystaniem interfejsu PS/2.


W momencie naciśnięcia klawisza na klawiaturze zostaje nadana ramka zawierająca w polu danych kod tego klawisza (na **rys. 2.4** przedstawiono mapę kodów klawiszy[7] typowej klawiatury z interfejsem PS/2) i jest ona nadawana aż do zwolnienia klawisza, natomiast w momencie zwolnienia klawisza zostaje nadany kod zwolnienia klawisza – F0 (szesnastkowo) + kod zwolnionego klawisza. Wynika z tego, że podczas pojedynczego cyklu naciśnięcia i zwolnienia klawisz nadawana jest sekwencja 3 bajtów – przykład poniżej:

- § Naciśnięto klawisz ESC – nadany kod: 76h
- § Zwolniono klawisz ESC – nadany kod: F0h, 76h.

 

**Rys. 2.4.** Mapa kodów klawiszy typowej klawiatury z interfejsem PS/2.

Na **rysunku 2.5** przedstawiono opisany językiem VHDL blok funkcyjny *keyboard\_rec*. Opis tego bloku znajduje się z **załączniku nr 1**.

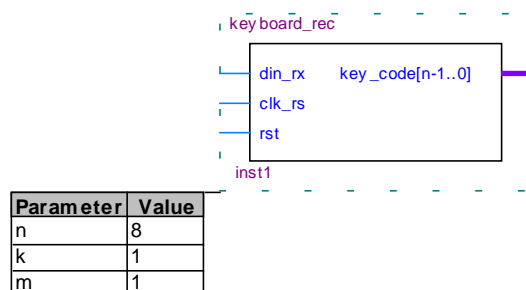

**Rys. 2.5.** Blok funkcyjny *keyboard\_rec*.


Od strony klawiatury do wejścia *din\_rx* doprowadzony jest sygnał danych, a do wejścia *clk\_rs* sygnał zegarowy. Odczyt danych odbywa się przy opadającym zboczach sygnału zegarowego na wejściu *clk\_rs*. Parametry transmisji, tj. ilość bitów danych, obecność/brak bitu parzystości oraz bit stopu są ustalane za pomocą wartości parametrów *n*, *k*, *m*. Suma tych parametrów +1 stanowi o długości ramki danych. Pojedynczy cykl odbioru kodu klawisza wygląda następująco:

W momencie opadającego zbocza sygnału zegarowego na wejściu *clk\_rs* uruchomiona zostaje procedura odbioru. Sprawdzany jest warunek czy najmłodsza pozycja w rejestrze danych jest równa 0 oraz czy linia danych *din\_rx* ma stan odpowiadający logicznemu 0. Jeśli tak, to najmłodszy bit w rejestrze *reg* zostaje zapisany 1, co jest interpretowane, że rozpoczęto nadawanie ramki danych. Przy kolejnym opadającym zboczach zegara sprawdzany jest warunek czy  $reg(0)=1$  – jeśli tak to zostaje zwiększona o 1 wartość licznika danych *count*, po czym sprawdzany jest kolejny warunek czy wartość licznika *count* jest mniejsza od sumy parametrów  $n+m+k$ . Jeśli tak to pozycja w rejestrze *reg* o numerze równym aktualnej wartości licznika *count* zostaje zapisana wartością logiczną odpowiadającą aktualnemu stanowi na wejściu danych *din\_rx*. Cykl ten powtarza się do momentu, w którym stan licznika jest równy  $n+m+k$ , co jest równoznaczne odebraniu całej ramki danych. Następnie wyzerowany zostaje licznik *count* oraz *bit(0)* w rejestrze *reg*. Wartość licznika ramek *count\_L* jest zwiększana o 1. W kolejnym kroku sprawdzany jest warunek odnoszący się do aktualnej wartości licznika ramek *coun\_L*. Jeśli wartość licznika jest równa 1, wówczas bity od *n* do 1 z rejestru *reg* zostają przepisane do rejestru ramki nr 1 *L1*, jeśli *count\_L=2*, to do rejestru *L2*, a jeśli *count\_L* jest równy 3 to dane przepisywane są do rejestru *L3* i wyzerowany zostaje licznik *count\_L*. Następnie sprawdzane są warunki: czy któreś dwa z rejestrów *Lx* są sobie równe oraz czy trzeci z nich jest równy F0h – jeśli tak, to odebrano prawidłowo kod klawisza, a jego wartość zostaje przekazana na wyjściu *key\_code*, w przeciwnym razie stan na wyjściu

*key\_code* nie ulega zmianie. Do bloku *keyboard\_rec* do wejścia *rst* doprowadzony został również sygnał *resetu* (aktywny w stanie 0), który zeruje wszystkie rejestry oraz ustawia na wyjściu *key\_code* stan FFh.

### 2.3.2. Blok *przelicznik*

Na **rysunku 2.6** przedstawiono zrealizowany blok przelicznik. Na wejście *in\_data\_key* wprowadzony zostaje kod odebranego klawisza. Zadaniem bloku *przelicznik* jest odpowiednie zinterpretowanie tego kodu i wykonanie przypisanej do niego funkcji. Zaimplementowano interpretację kodów następujących klawiszy: funkcyjnych *F1-F12*, zerowania *ESC*, *klawisz A* - pierwsza dana (miara), *klawisz B* druga dana (miara), *klawisz ENTER* – zatwierdzenie.

 

**Rys. 2.6.** Blok *przelicznik*.


Według przyjętych założeń blok ten powinien działać następująco:

- § W momencie uruchomienia projektu na wyświetlaczu pojawia się
- § Naciskamy klawisz A – na wyświetlaczu pojawia się
- § Następnie wybieramy walutę (miarę) za pomocą jednego z klawiszy F1 – F12 – na wyświetlaczu pojawia się np.
- § Naciskamy klawisz ENTER – na wyświetlaczu pojawia się  - w tym miejscu za pomocą klawiszy numerycznych powinna być wprowadzona wartość liczbowa od 0 do 100 - ta funkcja nie została zrealizowana.
- § Następnie naciskamy klawisz B – na wyświetlaczu pojawia się
- § Następnie wybieramy drugą walutę (miarę) za pomocą jednego z klawiszy funkcyjnych F1 – F12 – na wyświetlaczu pojawia się np.
- § Naciskamy klawisz ENTER – na wyświetlaczu powinien pojawić się wynik, niestety funkcja przeliczania miar nie została zaimplementowana, w wyniku, czego na wyświetlaczu pojawia się
- § Aby powrócić do stanu początkowego należy nacisnąć klawisz *ESC*.

Struktura logiczna bloku została opisana językiem VHDL i znajduje się w **załączniku nr 2**. Interpretacja kodu klawisza i wykonanie związanych z tym funkcji odbywa się w części synchronicznej opisanej procesem *decode*. Natomiast funkcje związane z obsługą odpowiednich segmentów wyświetlaczy LED są zawarte w części kombinacyjnej i zostały zrealizowane z wykorzystaniem polecenia *with ... select*. Na poziomie tego bloku każdy wyświetlacz jest sterowany osobną 8-bitową szyną danych (*LED7\_0...LED7\_3*), co w dalszej części wymaga zastosowania bloku multiplexera – omówionego w punkcie 2.3.3.

### 2.3.3. Blok multiplexera *mux\_7seg*

Na **rysunku 2.7** przedstawiono zrealizowany blok multiplexera. Opisany został za pomocą języka VHDL – opis znajduje się w **załączniku nr 3**. Opis ten można podzielić na dwie zasadnicze części, z których pierwsza zawiera opis dzielnika częstotliwości, natomiast druga zawiera właściwy opis multiplexera. Dzielnik częstotliwości zastosowano w celu spowolnienia pracy licznika sterującego multipleksowaniem poszczególnych wyświetlaczy, w taki sposób, by możliwy był jego odczyt. Było to niezbędne, ponieważ dostępny w zestawie uruchomieniowym sygnał zegarowy ma częstotliwość 50[MHz] (wprowadzany na wejście *clk*), a przy tej częstotliwości odczyt danych z wyświetlacza jest praktycznie niemożliwy. Uzyskana w efekcie podziału częstotliwości sygnału zegarowego nowa częstotliwość wynosi w przybliżeniu 400[Hz], co w efekcie daje około 80[Hz]/wyświetlacz. Do bloku multiplexera doprowadzone zostały szyny danych wyświetlaczy z bloku przelicznik. Wybór właściwej szyny danych (*LED7\_0, ...LED7\_3*), oraz linii sterującej danym wyświetlaczem (*W0, ... W3*) jest dokonywany na podstawie stanu licznika zliczającego od 0 do 3. Multiplexowane dane wprowadzane są na 8-bitową szynę danych *MUX\_OUT*. Szczegółowy opis działania multiplexera został pokazany za pomocą przebiegów czasowych zawartych w **załączniku 3**.

 

**Rys. 2.7.** Blok multiplexera.

### 3. PODSUMOWANIE

**Projekt nie został dokończony** - brak jest zaimplementowanych w bloku *przelicznik* następujący funkcji:

1. Funkcja wprowadzania wartości liczbowej dla danej waluty (miary) – funkcja ta odpowiada za interpretację kodów klawiszy numerycznych (klawiatura PC) oraz wprowadzanie zinterpretowanej liczby (0-100) do wewnętrznego rejestru.
2. Przyporządkowanie do kodów klawiszy funkcyjnych F1-F12 współczynników przeliczania w zależności od wybranej waluty (miary).
3. Funkcja mnożąca – obliczająca iloczyn waluty A (o wartości 0-100) i waluty B.

Ze względu na próby realizacji w/w funkcji oraz niewłaściwe lub brak ich prawidłowego działania, fragmenty kodu w języku VHDL opisujące te funkcje zostały usunięte z listingu zamieszczonego w załączniku nr 2.

**Pozostałe bloki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.** Opis każdego z bloków znajduje się w odpowiednim załączniku wraz z przebiegami czasowymi utworzonymi na podstawie symulacji. Projekt został fizycznie uruchomiony z wykorzystaniem zestawu uruchomieniowego *Trex CI* i sprawdzony pod względem funkcjonalnym. Wszystkie funkcje związane z komunikacją z klawiaturą PC, interpretacją kodów klawiszy oraz prawidłowego wyświetlania komunikatów działają prawidłowo.



#### 4. LITERATURA

- [1] Altera Corporation: “*Quartus II Development Software Handbook v5.1*”. Altera Corporation, San Jose 2005. <http://www.altera.com/literature/lit-qts.jsp>
- [2] Zwoliński M.: „*Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL*”, WKŁ, Warszawa 2002.
- [3] Volnei A.: „*Circuit design with VHDL*”. Massachusetts Institute of Technology, 2004.
- [4] Terasic Technologies: „*Terasic TREX C1 Multimedia Development Kit*”. 2005.  
<http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=39>
- [5] Altera Corporation: “*Cyclone Device Handbook (All Sections) v2.0*”. Altera Corporation.
- [6] Computer-Engineering: „*The PS/2 Mouse/Keyboard Protocol*”.  
<http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/>
- [7] Beyond Logic: „*Interfacing the AT keyboard*”  
<http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm>

#### 5. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- [1] Załącznik Nr 1: „*Uniwersalny przelicznik walut – blok keyboard\_rec*”.
- [2] Załącznik Nr 2: „*Uniwersalny przelicznik walut – blok przelicznik*”.
- [3] Załącznik Nr 3: „*Uniwersalny przelicznik walut – blok MUX\_7seg*”.

**WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA  
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI**

<b>Laboratorium układów programowalnych</b>	
<b>Projekt w języku VHDL – ZAŁĄCZNIK Nr 1</b>	
Temat projektu: <b>Uniwersalny przelicznik walut – blok <i>keyboard_rec</i></b>	
Grupa: <b>E6T1N2</b>	Data wykonania ćwiczenia: <b>14.10.2006</b>
Wykonał: <b>Jacek SANIEWSKI</b>	Ocena:
	Prowadzący: <b>dr inż. Z. JACHNA</b>

## 1. Opis linii wejścia – wyjścia (I/O)

Tab. 1. Opis linii I/O.

Nazwa	Typ	Opis
din_rx	I	Szeregowe wejście danych z interfejsu PS/2.
clk_rs	I	Sygnal zegarowy synchronizujący transmisję poprzez interfejs PS/2.
rst	I	Sygnal zerujący rejestry danych – aktywny w stanie '0'.
key_code	O	8-bitowy port wyjściowy. Na wyjście tego portu wprowadzany jest kod naciśniętego klawisza w zapisie szesnastkowym.

## 2. Opis bloku w języku VHDL


Tab. 2. Opis bloku w języku VHDL.

```
-----  
-- BLOK ODBIORCZY W STANDARDZIE PS/2 - OBSŁUGA KLAWIATURY TYPU PS/2  
-- Wersja V1.0  
-----  
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;  
-----  
entity keyboard_rec is  
generic (  
    n: integer range 5 to 8:=8;           -- ilość bitów w słowie danych 5 do 8  
    k: integer range 0 to 1:=1;         -- bit parzystości  
    m: integer range 1 to 2:=1);       -- ilość bitów stopu 1 lub 2  
-----  
port(  
    din_rx:          in    std_logic;  
    clk_rs:          in    std_logic;  
    rst:             in    std_logic;  
    key_code:        out   std_logic_vector ((n-1) downto 0)  
);  
end keyboard_rec;  
-----  
architecture rtl of keyboard_rec is  
begin  
-----  
RECEIV: process (rst, clk_rs)  
  
    variable count: integer range 0 to (n+m+k+1);  
    variable count_L: integer range 0 to (n+m+k+1);  
    variable L1: std_logic_vector ((n-1) downto 0);  
    variable L2: std_logic_vector ((n-1) downto 0);  
    variable L3: std_logic_vector ((n-1) downto 0);  
    variable reg: std_logic_vector ((n+m+k+1) downto 0);  
begin  
    -----  
    .....  
    .....  
    .....  
    .....  
    .....  
    .....  
    .....  
    .....  
    .....  
    .....  
end process RECEIV;  
-----  
end rtl;
```

### 3. Symulacja – przebiegi czasowe

Na poniższym rysunku przedstawiono symulację czasową bloku *keyboard\_rec* w sytuacji naciśnięcia i zwolnienia klawisza *ESC*. Przebiegi czasowe odpowiadają sekwencji nadania następujących kodów:

1. Naciśnięcie klawisza ESC - kod 76h.
2. Zwolnienie klawisza ESC - kod F0h + 76h.

 

**Rys. 1.** Symulacja czasowa bloku *keyboard\_rec* dla sekwencji wciśnięcia i zwolnienia klawisza ESC – kod 76h.

**WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA  
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI**

<b>Laboratorium układów programowalnych</b>	
<b>Projekt w języku VHDL – ZAŁĄCZNIK Nr 2</b>	
Temat projektu: <b>Uniwersalny przelicznik walut – blok <i>przelicznik</i></b>	
Grupa: <b>E6T1N2</b>	Data wykonania ćwiczenia: <b>14.10.2006</b>
Wykonał: <b>Jacek SANIEWSKI</b>	Ocena:
	Prowadzący: <b>dr inż. Z. JACHNA</b>

## 1. Opis linii wejścia – wyjścia (I/O)

Tab. 1. Opis linii I/O.

Nazwa	Typ	Opis
clk	I	Wejście sygnału zegarowego o częstotliwości 50[MHz].
rst	I	Wejście sygnału zerującego – aktywne w stanie '0'.
in_data_key	I	Wejściowa, 8-bitowa szyna danych – do tego wejścia przekazywany jest kod klawisza z bloku <i>keyboard_rec</i> .
led7_0	O	Wyjście sterujące 7-segmentowym wyświetlaczem LED.
led7_1	O	Wyjście sterujące 7-segmentowym wyświetlaczem LED.
led7_2	O	Wyjście sterujące 7-segmentowym wyświetlaczem LED.
led7_3	O	Wyjście sterujące 7-segmentowym wyświetlaczem LED.

## 2. Opis bloku w języku VHDL

Tab. 2. Opis bloku w języku VHDL.


```
-----  
-- Blok przelicznik --  
-----  
  
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;  
  
-----  
entity przelicznik is  
port(  
    rst:          in    std_logic;  
    clk:          in    std_logic;  
    in_data_key:  in    std_logic_vector (7 downto 0);  
    LED7_0:      out   std_logic_vector (7 downto 0);  
    LED7_1:      out   std_logic_vector (7 downto 0);  
    LED7_2:      out   std_logic_vector (7 downto 0);  
    LED7_3:      out   std_logic_vector (7 downto 0)  
);  
end przelicznik;  
  
-----  
architecture rtl of przelicznik is  
type key is (SA_F1, SA_F2, SA_F3, SA_F4, SA_F5, SA_F6,  
            SA_F7, SA_F8, SA_F9, SA_F10, SA_F11, SA_F12,  
            SB_F1, SB_F2, SB_F3, SB_F4, SB_F5, SB_F6,  
            SB_F7, SB_F8, SB_F9, SB_F10, SB_F11, SB_F12);  
  
-----  
signal LED7_s0: std_logic_vector (7 downto 0):="10000111";  
signal LED7_s1: std_logic_vector (7 downto 0):="10000111";  
signal LED7_s2: std_logic_vector (7 downto 0):="10000111";  
signal LED7_s3: std_logic_vector (7 downto 0):="10000111";  
  
begin  
  
-----  
decode: process (rst, in_data_key, clk)  
  
-----  
begin  
    .....  
    .....  
    .....  
    .....  
    .....  
  
-----  
end process decode;  
  
-----
```

```

with LED7_s0 select
LED7_0 <= --ABCDEFGF.--
.....
.....
.....
"00000000" when others;
-----
with LED7_s1 select
LED7_1 <= --ABCDEFGF.--
.....
.....
.....
"00000000" when others;
-----
with LED7_s2 select
LED7_2 <= --ABCDEFGF.--
.....
.....
.....
"00000000" when others;
-----
with LED7_s3 select
LED7_3 <= --ABCDEFGF.--
.....
.....
.....
"00000000" when others;
-----
end rtl;

```

### 3. Symulacja – przebiegi czasowe

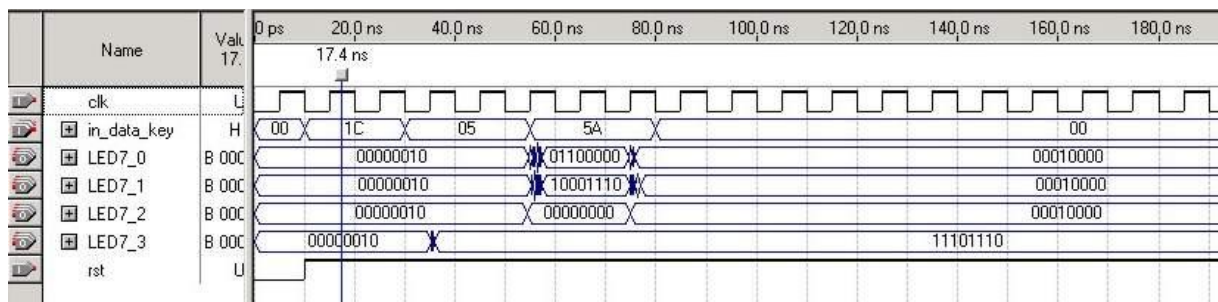

**Rys. 1.** Symulacja czasowa bloku *przelicznik* dla sekwencji kodów klawiszy: A, F1, ENTER.

**WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA  
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI**

<b>Laboratorium układów programowalnych</b>	
<b>Projekt w języku VHDL – ZAŁĄCZNIK Nr 3</b>	
Temat projektu: <b>Uniwersalny przelicznik walut – blok <i>MUX_7seg</i></b>	
Grupa: <b>E6T1N2</b>	Data wykonania ćwiczenia: <b>14.10.2006</b>
Wykonał: <b>Jacek SANIEWSKI</b>	Ocena:
	Prowadzący: <b>dr inż. Z. JACHNA</b>



## 1. Opis linii wejścia – wyjścia (I/O)

Tab. 1. Opis linii I/O.

Nazwa	Typ	Opis
clk	I	Wejście sygnału zegarowego o częstotliwości 50[MHz].
W0	O	Linia sterująca wyświetlaczem COM[0] (według dokumentacji zestawu Trex C1). Aktywna w stanie '0'.
W1	O	Linia sterująca wyświetlaczem COM[1] (według dokumentacji zestawu Trex C1). Aktywna w stanie '0'.
W2	O	Linia sterująca wyświetlaczem COM[2] (według dokumentacji zestawu Trex C1). Aktywna w stanie '0'.
W3	O	Linia sterująca wyświetlaczem COM[3] (według dokumentacji zestawu Trex C1). Aktywna w stanie '0'.
LS0	I	Wejście danych dla wyświetlacza COM[0].
LS1	I	Wejście danych dla wyświetlacza COM[1].
LS2	I	Wejście danych dla wyświetlacza COM[2].
LS3	I	Wejście danych dla wyświetlacza COM[3].
MUX_OUT	O	Wyjście dla wspólnej magistrali danych sterującej wyświetlaczami COM[0], ... COM[3].

## 2. Opis bloku w języku VHDL

Tab. 2. Opis bloku w języku VHDL.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

-----
entity MUX_7seg is
generic ( m: integer:= 156250);
-- Parametr 'm' określa do jakiej wartości ma zliczyć licznik,
-- aby uzyskać częstotliwość drugiego sygnału zegarowego = 320Hz
-- f1=50MHz, T=0,00000002s
-- f=320Hz, T=0,003125s 80Hz/wyświetlacz,
-- m=T2/T1
port(
    clk:          in    std_logic; -- zegar
    W0:           out   std_logic; -- sterowanie LS0
    W1:           out   std_logic; -- sterowanie LS1
    W2:           out   std_logic; -- sterowanie LS2
    W3:           out   std_logic; -- sterowanie LS3
    LS0:          in    std_logic_vector(7 downto 0); -- LED1
    LS1:          in    std_logic_vector(7 downto 0); -- LED2
    LS2:          in    std_logic_vector(7 downto 0); -- LED3
    LS3:          in    std_logic_vector(7 downto 0); -- LED4
    MUX_OUT:      out   std_logic_vector(7 downto 0) -- LED OUT
);
end MUX_7seg;

-----
architecture rtl of MUX_7seg is
signal Q:          std_logic_vector(1 downto 0):="00"; -- stan licznika
signal clk_l:      std_logic; -- sygnał zegarowy z dzielnika
begin

--*****
-- DZIELNIK CZĘSTOTLIWOŚCI -----
--*****

fddiv: process (clk, clk_l) is
```

```

variable count_clk:      integer range 0 to m:=0; -- rejestr licznika
begin
-----
.....
.....
.....
end process fdiv;

--*****
-- LICZNIK -----
--*****

licznik: process (clk_l) is
begin
.....
.....
.....
end process licznik;

--*****
-- MULTIPLEXER -----
--*****


MUX: process ( clk_l, Q, LS0, LS1, LS2, LS3) is
begin
.....
.....
.....
end process MUX;

--*****
end rtl;

```

### 3. Symulacja – przebiegi czasowe

Symulacja czasowa na potrzeby pokazania pełnej sekwencji sterującej wyświetlaczami LED została przeprowadzona dla parametru  $m = 8$ , czyli częstotliwości sygnału zegarowego równej 6,25[MHz]. Wyjście *MUX\_OUT* jest zanegowanym stanem jednego z wejść *LSx* aktywnego w danej chwili. Sytuacja taka ma miejsce, dlatego, że segmenty wyświetlaczy LED są sterowane stanem niskim, natomiast w bloku *przelicznik* przyjęto (dla zwiększenia czytelności opisu), że stanem aktywnym jest stan wysoki.

 

Rys. 1. Symulacja czasowa bloku *MUX\_7seg*.