

**WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA**  
**Wydział Elektroniki**

**Laboratorium układów programowalnych**

**Projekt w języku VHDL do Implementacji w układzie  
Altera Cyclone (EP1C6Q248C8) FPGA  
na płycie uruchomieniowej *Trex C1***

Temat: Prosty syntezator dźwięku (pianinko)


Grupa: **E4T2S0**

Data wykonania ćwiczenia: **11.12.2006**

Wykonał:  
**Mateusz Karolak**

Ocena:


Prowadzący: dr inż. Zbigniew JACHNA

 
 
## 1. Założenia projektowe

Projekt realizowany jest na płytce TREC C1 zawierającej układ programowalny firmy Altera serii Cyclone EP1C6Q240C8.

Projektowany układ ma spełniać funkcje prostego pianinka z możliwością generacji dźwięków z jednej oktawy. Poszczególne dźwięki wyzwalane są po wciśnięciu jednego z ośmiu przycisków. Dodatkowo aktualnie grany dźwięk jest sygnalizowany literą dźwięku na wyświetlaczu siedmiosegmentowym oraz zapaleniem się odpowiedniej diody sygnalizacyjnej. Całe urządzenie uruchamiane jest po przełączeniu przełącznika sw3. Bezpośrednio po uruchomieniu jako wprowadzenie załącza się kilkusekundowa sekwencja efektów świetlnych.




Zastosowana została oktawa czterokreślna o rozpiętości częstotliwości od 2093Hz do 4186Hz:


c4 ->2093 Hz  
d4 ->2349 Hz  
e4 ->2637 Hz  
f4 ->2794 Hz  
g4 ->3136 Hz  
a4 ->3520 Hz  
h4 ->3951 Hz  
c5 ->4186 Hz
 
## 2. Realizacja projektu

Płytką TREX C1 zawiera szesnastobitowy przetwornik cyfrowo-analogowy(DAC) i wyjście Line Out.



 Sygnaly częstotliwości dźwięków podawane są na wejście DATA przetwornika(WY1 w kodzie). Wejście przełączania kanałów LRCK przetwornika sterowane jest częstotliwością 44,1 kHz (WY3), natomiast wejście sygnału próbkującego BCK 32 razy większą częstotliwością 1411,2 kHz (WY2). Zegary zastosowane w programie to clk(27MHz) i clk4(50MHz).




Format of input signals.

## 3. Wnioski i spostrzeżenia

Program można usprawnić na wiele sposobów. Wprowadzając przełączanie oktaw na 3-ech wolnych przełącznikach układu bądź te same przełączniki wykorzystać do zapisu i odczytu nagranych melodii do pamięci. Zapis można prowadzić do pamięci SDRAM na płytce bądź do rejestrów wewnętrznych. Funkcje te jednocześnie najlepiej zastosować podłączając specjalnie skonstruowaną klawiaturę. Dodatkowo wtedy można by wprowadzić cyfrowy potencjometr do regulacji amplitudy.



Architecture Declaration

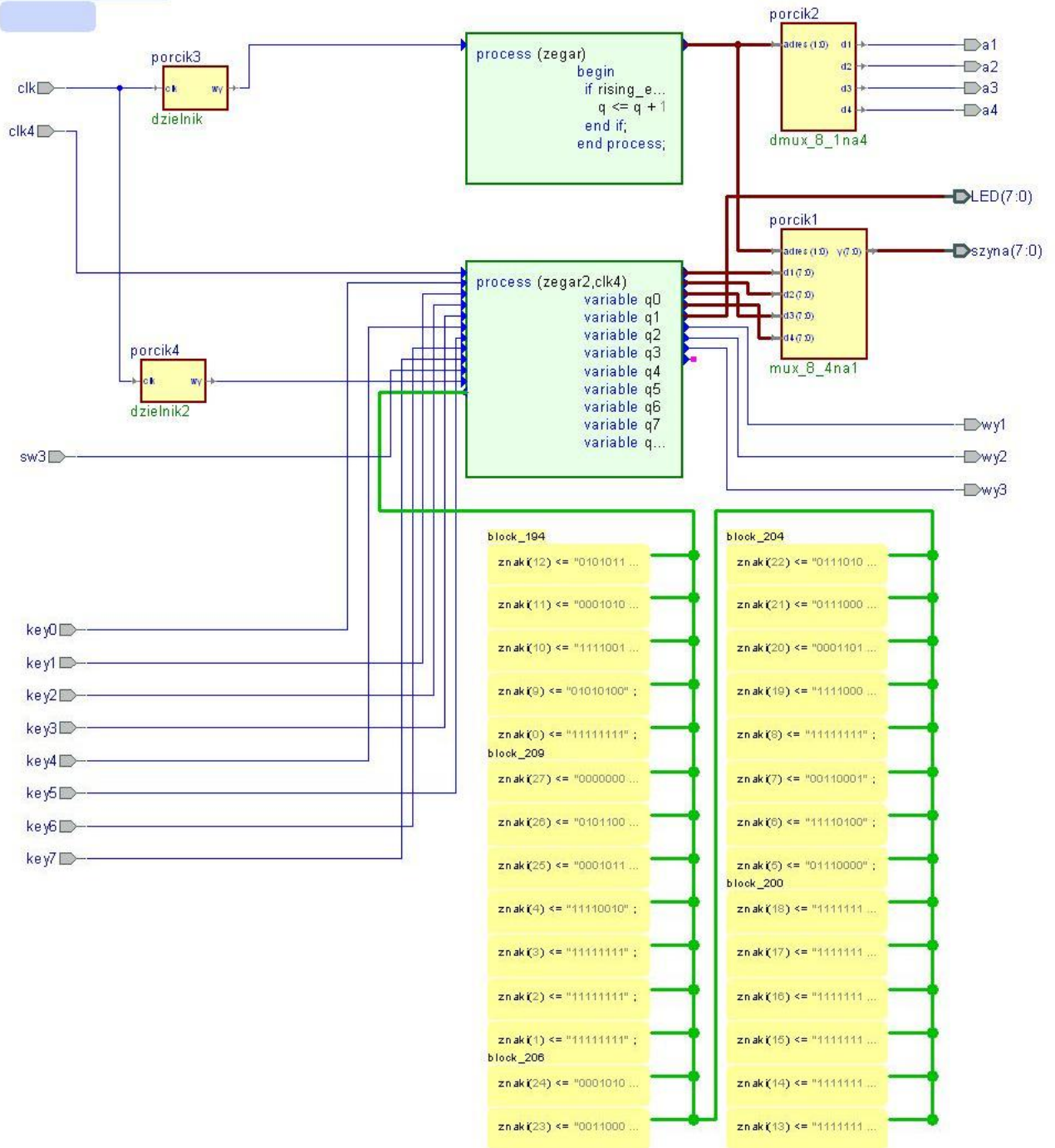

<b>Created:</b>	2007-01-22
<b>Title:</b>	Mini Syntezator(Pianinko)
<b>Author:</b>	Mateusz Karolak
<b>Source:</b>	proj1234.vhd

## KOD

### -- MULTIPLESER DO OBSŁUGI SEGMENTÓW

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux_8_4na1 is
    port(adres: in std_logic_vector(1 downto 0);
          d1,d2,d3,d4: in std_logic_vector(7 downto 0);
          y: out std_logic_vector(7 downto 0));
end mux_8_4na1;

architecture a1 of mux_8_4na1 is
begin
    with adres select
    -----
    -----
        "XXXXXXXX" when others;
end a1;
```

### -- DEMULTIPLESER DO OBSŁUGI CYFR

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dmux_8_1na4 is
    port(adres: in std_logic_vector(1 downto 0);
          d1,d2,d3,d4: out std_logic);
end dmux_8_1na4;

architecture a2 of dmux_8_1na4 is
begin
    -----
    -----
end a2;
```

### -- DZIELNIK 27 MHZ na 430 Hz

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity dzielnik is
    port(clk: in std_logic;
          wy:out std_logic);
end dzielnik;

architecture a4 of dzielnik is

begin

    process(clk)
    -----
```

```

-----
        end process;

end a4;

-- DZIELNIK 2

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity dzielnik2 is
    port(clk: in std_logic;
          wy:out std_logic:='0');
end dzielnik2;

architecture a5 of dzielnik2 is

begin

    process(clk)
    -----
    -----
        end process;

end a5;

-- GŁÓWNY PROGRAM

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity proj1234 is
    port(
        clk,clk4,key0,key1,key2,key3,key4,key5,key6,key7,sw3: in std_logic;
        a1,a2,a3,a4: out std_logic;
        wy1,wy3,wy2: out std_logic :='0';
        szyna: out std_logic_vector(7 downto 0);
        LED:  out std_logic_vector(7 downto 0):="11111111");
end proj1234;

architecture archprojekt of proj1234 is

-- DEKLARACJA KOMPONENTU MULTIPLEKSERA

component mux_8_4na1
    -----
    -----
end component;

-- DEKLARACJA KOMPONENTU DEMULTIPLEKSERA

```

```
component dmux_8_1na4
```

```
-----  
-----
```

```
end component;
```

```
-- DEKLARACJA KOMPONENTU DZIELNIKA
```

```
component dzielnik
```

```
-----  
-----
```

```
end component;
```

```
-- DEKLARACJA KOMPONENTU DZIELNIKA2
```

```
component dzielnik2
```

```
-----  
-----
```

```
end component;
```

```
-- DEKLARACJA POMOCNICZYCH ZMIENNYCH/SYGNAŁÓW
```

```
signal zegar,zegar2: std_logic;
```

```
signal q: std_logic_vector(1 downto 0);
```

```
signal b1,b2,b3,b4: std_logic_vector(7 downto 0):="11111111";
```

```
type slowo is array(27 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
signal znaki: slowo;
```

```
signal z: integer :=0;
```

```
begin
```

```
znaki(0)<="11111111";
```

```
znaki(1)<="11111111";
```

```
znaki(2)<="11111111";
```

```
znaki(3)<="11111111";
```

```
znaki(4)<="11110010"; --L
```

```
znaki(5)<="01110000"; --E
```

```
znaki(6)<="11110100"; --T
```

```
znaki(7)<="00110001"; --S
```

```
znaki(8)<="11111111";
```

```
znaki(9)<="01010100"; --P
```

```
znaki(10)<="11110010"; --L
```

```
znaki(11)<="00010100"; --A
```

```
znaki(12)<="01010110"; --Y
```

```
znaki(13)<="11111111";
```

```
znaki(14)<="11111111";
```

```
znaki(15)<="11111111";
```

```
znaki(16)<="11111111";
```

```
znaki(17)<="11111111";
```

```
znaki(18)<="11111111";
```

```
znaki(19)<="11110000"; --c
```

```
znaki(20)<="00011010"; --d
```

```
znaki(21)<="01110000"; --e
```

```
znaki(22)<="01110100"; --f
```

```
znaki(23)<="00110000"; --g
```

```
znaki(24)<="00010100"; --a
```

```
znaki(25)<="00010110"; --h
```

```
znaki(26)<="01011000"; --2
znaki(27)<="00000000";
```

```
porcik1: mux_8_4na1 port map(q,b1,b2,b3,b4,szyna);
porcik2: dmux_8_1na4 port map(q,a1,a2,a3,a4);
porcik3: dzielnik port map(clk,zegar);
porcik4: dzielnik2 port map(clk,zegar2);
```

```
process(zegar)
begin
-----
-----
end process;
```

```
process (zegar2, clk4)
-----
-----
```

```
begin
if sw3='1' then --urządzenie wyłączone
z<=0;
```

```
else --urządzenie włączone
```

```
if z<13 then
-----
----- --graficzna sekwencja startowa
-----
----- --blyskajace diody
-----
-----
----- --przelatujacy napis na wyswietlaczu
-----
-----
```

```
end if;
else
```

```
if rising_edge(clk4) then --oktawa czterokreslna
-----
-----
if key7='0' then --dzwiek c 2093 Hz
b1<=znaki(19);
LED(7)<='1';
if c7='0' then
if q7="10111010101000" then
q7:="0000000000000000";
wyl<='1';
```



```

        c7:='1';
    else
        q7:=q7+1;
    end if;
else
    if q7="10111010101000" then
        q7:="00000000000000";
        wyl<='0';
        c7:='0';
    else
        q7:=q7+1;
    end if;
end if;

    elsif key6='0' then                                --dźwięk d 2349 Hz
    -----
    -----
    elsif key5='0' then                                -- dźwięk e 2637 Hz
    -----
    -----
    elsif key4='0' then                                --   dźwięk f  2794 Hz
    -----
    -----
    elsif key3='0' then                                -- dźwięk g  3136 Hz
    -----
    -----
    elsif key2='0' then                                -- dźwięk a  3520 Hz
    -----
    -----
    elsif key1='0' then                                -- dźwięk h  3951 Hz
    -----
    -----
    elsif key0='0' then                                -- dźwięk c2  4186 Hz
        b1<=znaki(19);
        b2<=znaki(26);
        LED(0)<='1';
        if c0='0' then
            if q0="1011101010100" then
                q0:="00000000000000";
                wyl<='1';
                c0:='1';
            else
                q0:=q0+1;
            end if;
        else
            if q0="1011101010100" then
                q0:="00000000000000";
                wyl<='0';
                c0:='0';
            else
                q0:=q0+1;
            end if;
        end if;
    end if;

end if;

```

```

if cbck='0' then
-----
-----
end if;

if clrck='0' then
if qlrck="1000110110" then
    qlrck:="0000000000";
    wy3<='1';
    clrck:='1';
else
    qlrck:=qlrck+1;
end if;
else
if qlrck="1000110110" then
    qlrck:="0000000000";
    wy3<='0';
    clrck:='0';
else
    qlrck:=qlrck+1;
end if;
end if;
end if;


end process;

end archprojekt;

```


-- 1411,2 kHz      BCK    wy2

-- 44,1 kHz      LRCK    wy3

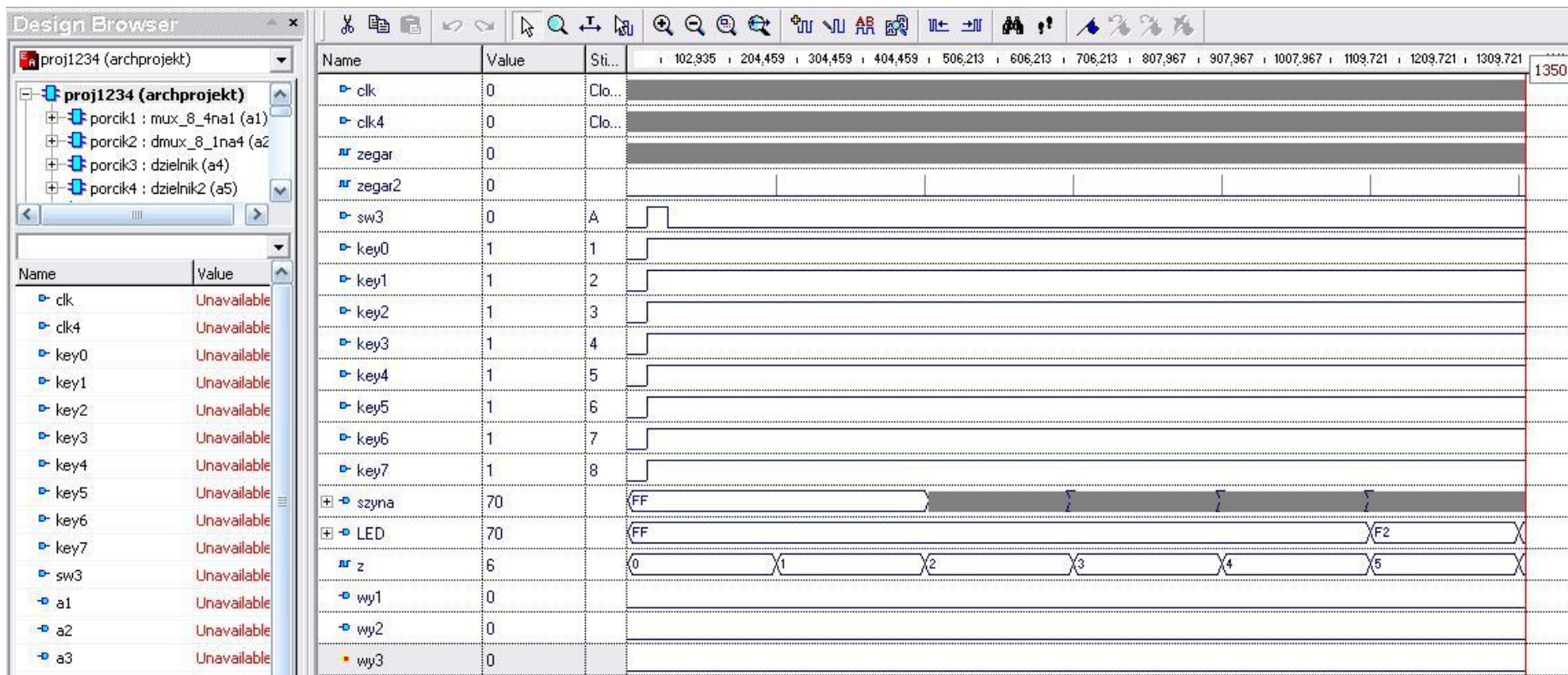
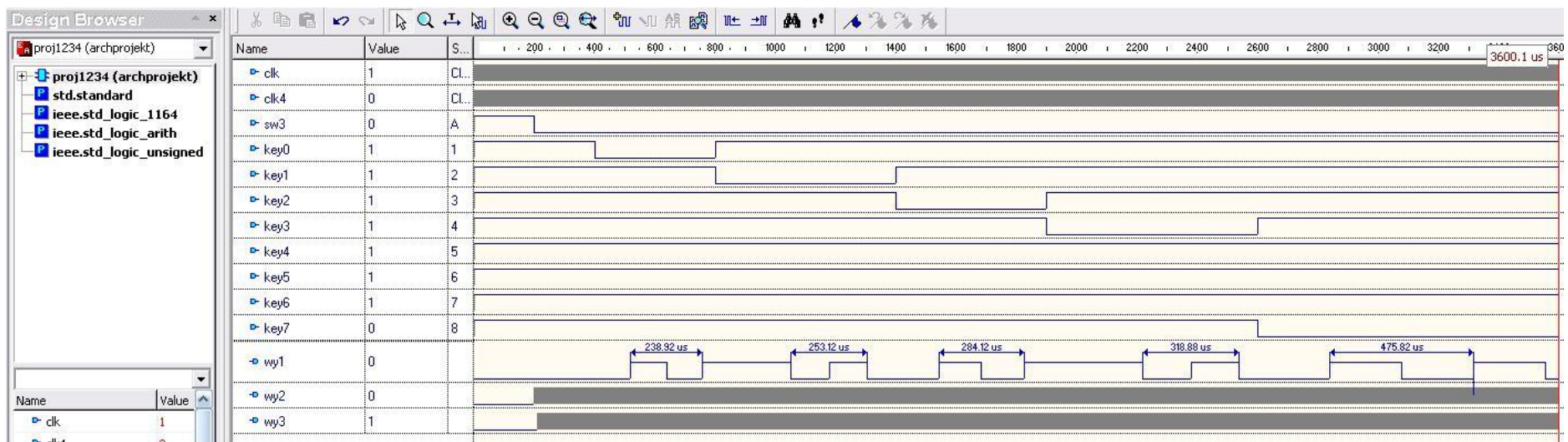
### Symulacja sekwencji startowej urządzenia.

Ze względu na sterowanie dużymi zegarami clk4(50Mhz) i clk(27Mhz) symulacja nie może trwać długo(tu 1350ms) gdyż potrzebna jest coraz większa przestrzeń dyskowa. Symulacja wskazuje uruchomienie sekwencji przelatującego napisu na wyświetlaczu 7-seg. I błyskających diod. Zmiany stanu wyświetlacza i diod sterowane są „zegarem2”(~2,5Hz) wywoływaniem kolejnych elementów tablicy. Na wyjściu szyna widać jednak dużo dynamiczniejszych zmian. Wynika to z faktu, że wyświetlacz składa się z 4-kostek i jest multipleksowany z częstotliwością „zegara”(430Hz). Dopiero po zliczeniu przez „z” 13 zmian sekwencja jest przerywana i można zacząć sterować przetwornikiem DAC.



### Symulacja dźwięków.

key0='0' -> wy1= 238,92us (c5->4185,5Hz)

key1='0' -> wy1= 253,12us (h4->3950,7Hz)

key2='0' -> wy1= 284,12us (a4->3519,6Hz)

key3='0' -> wy1= 318,88us (g4->3135,9Hz)

key7='0' -> wy1= 475,82us (c4->2101,6Hz)

